

# طراحی مدارهای MOS



Nasser Mozayani

School of Computer Engineering

Iran University of Science and Technology

# معرفی ترانزیستورهای MOS

**NMOS**

  

**PMOS**

$$V_{tn} \approx 0.7V$$

$$V_{tp} \approx -0.7V$$

$$V_{eff} = V_{GS} - V_{tn} > 0$$

$$V_{eff} = V_{SG} - |V_{tp}| = V_{SG} + V_{tp} > 0$$

- برای یک ترانزیستور NMOS داریم


- و برای یک ترانزیستور PMOS داریم

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} C_{ox} \left[ (V_{GS} - V_{tn}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$


برای  $V_{DS} < V_{eff}$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2 L} (V_{GS} - V_{tn})^2$$

برای  $V_{DS} > V_{eff}$

 

# معرفی ترانزیستورهای MOS

 

■  $\mu_n$  قابلیت تحرک الکترون ها تقریباً برابر است با  $0.05 \text{ m}^2/\text{v.s}$  و  $C_{ox}$  خازن گیت در واحد سطح است که یک پارامتر وابسته به تکنولوژی و مقدار نوعی آن برای تکنولوژی ۰.۶ میکرون برابر است با  $3.5 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ .

■ در مدارهای دیجیتال، تقریباً تمام ترانزیستورها کوچکترین طول ممکن را دارا می باشند. این بدان معناست که گذشته از اینکه توپولوژی مدار چه باشد، تنها انتخاب ممکن برای طراح، معمولاً فقط عرض ترانزیستور است.


$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} C_{ox} \left[ (V_{GS} - V_{tn}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

برای  $V_{DS} < V_{eff}$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2 L} (V_{GS} - V_{tn})^2$$

برای  $V_{DS} > V_{eff}$

# مدل ترانزیستور MOS

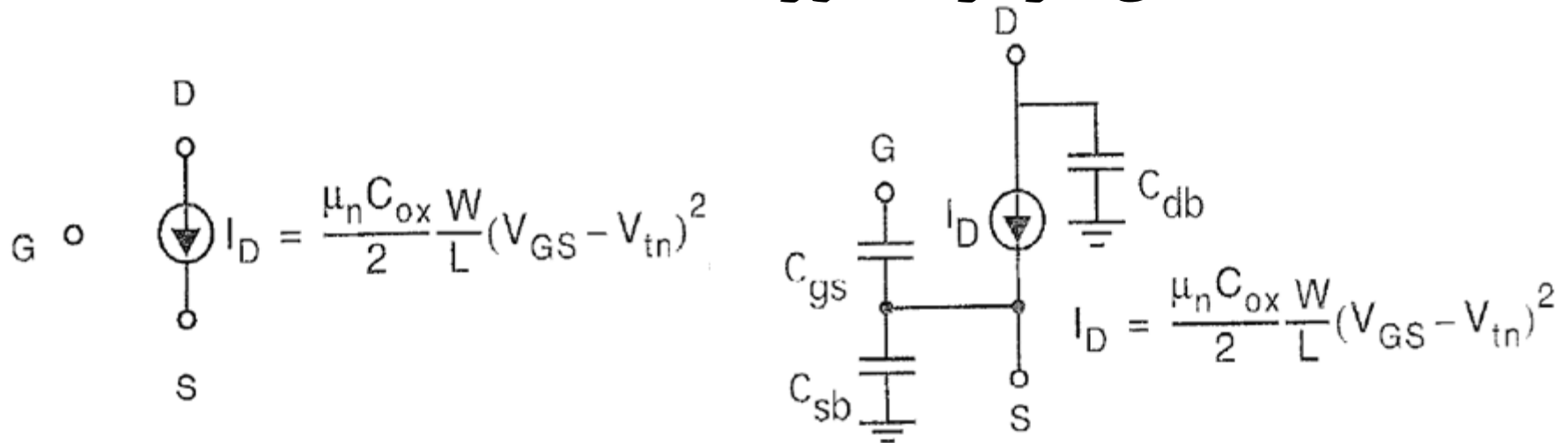

مدلهای ساده شده یک ترانزیستور NMOS که ولتاژ درین- سورس بزرگی دارد و بنابراین در ناحیه اشباع است (الف) برای فرکانس های پایین



و (ب) برای تحلیل گذرا

$C_{gs}$  تقریباً مساوی است با  $2/3 W.L.C_{ox}$

اگر ولتاژ درین- سورس ترانزیستور بزرگ نباشد، آنگاه  $C_{gs} = W.L.C_{ox}$

هرگاه ولتاژ درین- سورس معلوم نباشد و یا در حال تغییر باشد، آنگاه این مقدار حد اکثر به منظور تقریب مورد استفاده قرار خواهد گرفت

# مدل ترانزیستور MOS

 
 


$$r_{ds} = \frac{V_{DS}}{I_D} \approx \frac{1}{\mu_n \frac{W}{L} C_{ox} (V_{GS} - V_{tn})}$$


در ناحیه خطی می توان بجای ترانزیستور  
از یک مقاومت استفاده نمود

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} C_{ox} (V_{GS} - V_{tn}) V_{DS}$$

# چگالی بار کانال برای $V_{DS} > 0$

  


# معرفی ترانزیستورهای MOS

 

در ناحیه خطی می توان بجای ترانزیستور از یک مقاومت استفاده نمود

# مدولاسیون طول کانال

 

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2L} (V_{GS} - V_{tn})^2$$

رابطه روبرو بیان می کند که  $I_D$  مستقل از  $V_{DS}$  است

البته بصورت تقریبی است (بدون در نظر داشتن اثرات درجه دوم). منشأ اصلی خطا در این است که هرچه  $V_{DS}$  افزایش می یابد، طول کانال کاهش می یابد. هرچه  $V_{DS}$  بزرگتر از  $V_{eff}$  شود، ناحیه تهی که اتصال درین را فرا گرفته است عرض خود را متناسب با جذر  $V_{DS}$  افزایش می دهد. این افزایش عرض ناحیه تهی طول مؤثر کانال را کاهش می دهد که این اثر به نوبه خود، جریان درین را افزایش می دهد.

Channel-Length Modulation



# مدولاسیون طول کانال

برای محاسبه مدولاسیون طول کانال، ابتدا عرض ناحیه تهی  $X_d$  را شناسایی می کنیم:

$$x_n \cong \left[ \frac{2K_s \epsilon_0 (\Phi_0 + V_R)}{qN_D} \right]^{1/2} \quad x_p \cong \left[ \frac{2K_s \epsilon_0 (\Phi_0 + V_R) N_D}{qN_A^2} \right]^{1/2}$$

سپس با کمی جایگذاری:  
 $N_D \gg N_A$

$$x_d \cong k_{ds} \sqrt{V_{D-ch} + \Phi_0} = k_{ds} \sqrt{V_{DG} + V_{tn} + \Phi_0} \quad k_{ds} = \sqrt{\frac{2K_s \epsilon_0}{qN_A}}$$


$$I_D = I_{D-sat} + \left( \frac{\partial I_D}{\partial L} \right) \left( \frac{\partial L}{\partial V_{DS}} \right) \Delta V_{DS} \cong I_{D-sat} \left[ 1 + \frac{k_{ds} (V_{DS} - V_{eff})}{2L \sqrt{V_{DG} + V_{tn} + \Phi_0}} \right]$$

ضمناً فرض کرده ایم:


$$\partial L / \partial V_{DS} = -\partial x_d / \partial V_{DS}$$

بنابر این:

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2L} (V_{GS} - V_{tn})^2 [1 + \lambda (V_{DS} - V_{eff})]$$


 
$$\lambda = \frac{k_{ds}}{2L \sqrt{V_{DG} + V_{tn} + \Phi_0}} = \frac{k_{ds}}{2L \sqrt{V_{DS} - V_{eff} + \Phi_0}}$$



## مثال

Find  $I_D$  for an n-channel transistor having a substrate concentration of  $N_A = 1.4 \times 10^{23} / \text{m}^3$  with  $\mu_n C_{ox} = 188 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $W = 6 \mu\text{m}$ ,  $L = 0.6 \mu\text{m}$ ,  $\Phi_0 = 0.99 \text{ V}$ ,  $V_{GS} = 1.2 \text{ V}$ ,  $V_{tn} = 0.8 \text{ V}$ , and  $V_{DS} = V_{eff}$ . Assuming  $\lambda$  remains constant, estimate the new value of  $I_D$  if  $V_{DS}$  is increased by  $0.5 \text{ V}$ .

$$\lambda = \frac{96.6 \times 10^{-9}}{2 \times 0.6 \times 10^{-6} \times \sqrt{0.99}} = 80.8 \times 10^{-3} \text{ V}^{-1} \quad k = \sqrt{\frac{2 \times 11.8 \times 8.854 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-19} \times 1.4 \times 10^{23}}} = 96.6 \times 10^{-9} \text{ m}/\sqrt{\text{V}}$$


Now, making use of (3.75), we find for  $V_{DS} = V_{eff} = 0.4 \text{ V}$ ,

$$I_{D1} = \left( \frac{188 \times 10^{-6}}{2} \right) \left( \frac{6}{0.6} \right) (0.4)^2 (1) = 150 \mu\text{A}$$

In the case where  $V_{DS} = V_{eff} + 0.5 \text{ V} = 0.9 \text{ V}$ , we have

$$I_{D2} = 150 \mu\text{A} \times (1 + \lambda \times 0.5) = 156 \mu\text{A}$$

## اثر بدنه

 

اگر ولتاژ سورس مساوی با ولتاژ زیرلایه (بدنه) نباشد،  
اثر مرتبه دوم وجود دارد که هنگامی که ولتاژ بایاس  
معکوس سورس- زیرلایه افزایش می یابد،  
بصورت افزایش ولتاژ آستانه ترانزیستور ( $V_{tn}$ )  
مدل می شود

$$V_{tn} = V_{tn-0} + \gamma (\sqrt{V_{SB} + |2\phi_F|} - \sqrt{|2\phi_F|})$$

$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_A K_s \epsilon_0}}{C_{ox}}$$

گاما ثابت اثر بدنه است که در ترانزیستورهای کانال n متناسب است با جذر  $N_A$  و در ترانزیستورهای  
کانال p متناسب است با  $N_D$  و بنابراین اثر بدنه برای ترانزیستورهایی که در چاه هایی هستند که  
غلظت آنها بیشتر از زیرلایه است، بیشتر است

## اثر بدنه

حال با فرض اثر بدنه رابطه جریان تبدیل می شود به:

$$I_D = \mu_n \frac{W}{L} C_{ox} \left[ (V_{GS} - V_{tn}) V_{DS} - \alpha \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$


$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2\alpha} (V_{GS} - V_{tn})^2 \quad \text{داریم:}$$

$$V_{DS} \leq \frac{V_{GS} - V_{tn}}{\alpha} = \frac{V_{eff}}{\alpha} \quad \text{و برای}$$

$$\alpha \equiv 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{V_{SB} + |2\phi_F|}}$$

$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_A K_s \epsilon_0}}{C_{ox}}$$

# مدل سازی سیگنال کوچک

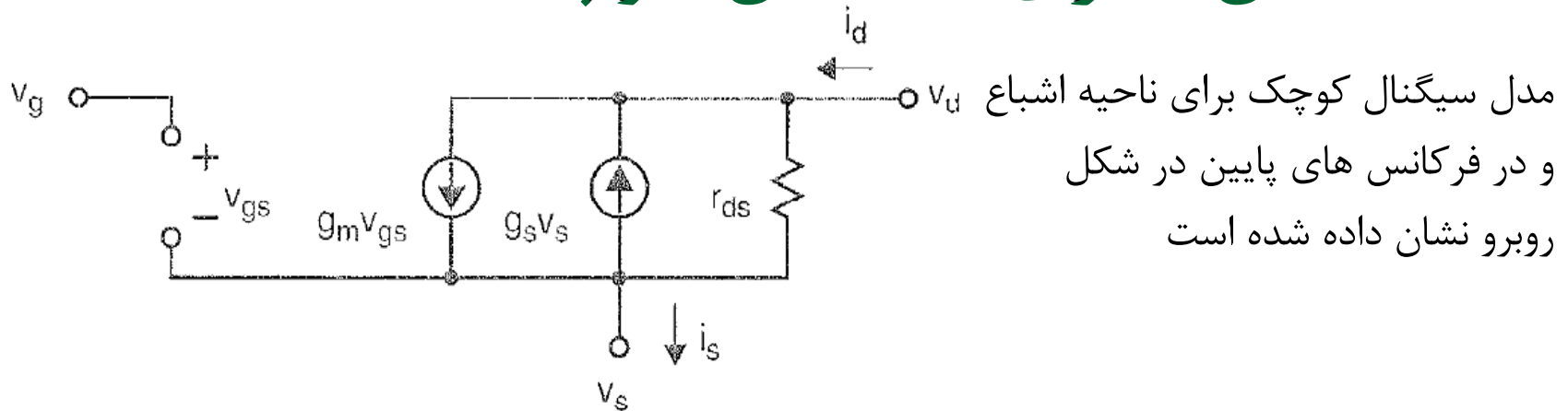

پارامتر  $g_s$  مربوط به اثر بدنه است و به ندرت در مدارهای دیجیتال اهمیت دارد.

امپدانس خروجی ترانزیستور،  $r_{ds}$  بهره گیت های منطقی را تنها زمانی که گیت در نقطه آستانه خود است تحت تأثیر قرار می دهد و این پارامتر نیز از اهمیت کمی برخوردار است.

پارامتر هدایت،  $g_m$  از آنجا که معیار خوبی برای نشان دادن قابلیت شارژ و دشارژ ترانزیستورهاست،


پارامتر مهمتری محسوب می شود.

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \quad g_s = \frac{\gamma g_m}{2\sqrt{V_{SB} + |2\phi_F|}}$$

$$r_{ds} \equiv \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$\lambda = \frac{k}{2L\sqrt{V_{DS} - V_{eff} + \Phi_0}}$$


# خازن های پارازیت مدل سیگنال کوچک

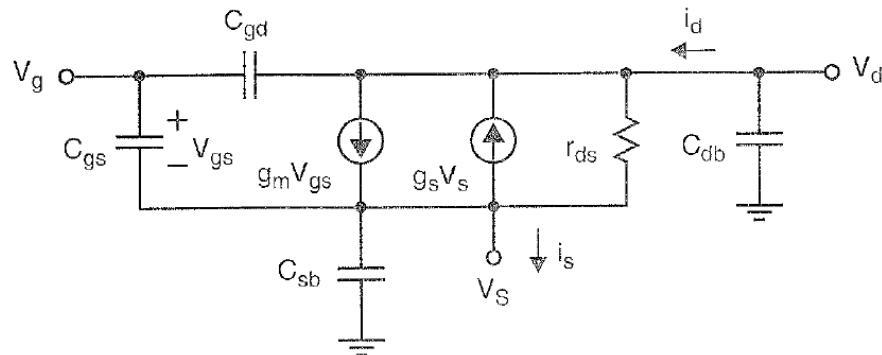

مهمترین خازن معمولاً خازن ورودی گیت است.  
 بسته به ناحیه کاری ترانزیستور معمولاً در محدوده  
 زیر تغییر می کند:

$$\frac{WL}{2}C_{ox} < C_g < WLC_{ox}$$

 خازن های اتصال  $C_{db}$  و  $C_{sb}$   
 هم بعضاً مهم هستند



# تغییر مقیاس



Parameter	Scaling factor
Device dimensions, $t_{ox}$ , $L$ , $W$ , junction depth	$1 / S$
Doping concentration, $N_A$	$S$
Voltage, $V$	$1 / S$
Current, $I$	$1 / S$
Capacitance, $\epsilon A \propto t_{ox}$	$1 / S$
Delay time, $VC \propto I$	$1 / S$
Power dissipation (per gate), $VI$	$1 / S^2$
Power density, $VI \propto A$	$1$
Power-delay product	$1 / S^3$

اثر مقیاس در توان مصرفی یکی از مهمترین عوامل کاهش ولتاژ منبع تغذیه از ۵ ولت به ۳.۳ ولت و ۲.۵ ولت است که البته همیشه بر راحتی امکان پذیر نیست چون:


- ولتاژ تغذیه با فرضیات سیستمی تعیین می گردد و نمی توان آن را کاهش داد
- نسبت سیگنال به نویز و حاشیه های نویز بسیار کوچک می شوند
- ولتاژ آستانه ترانزیستورها را نمی توان در حضور جریان های زیر آستانه بزرگ، خیلی نزدیک به صفر ایجاد نمود
- سرعت که مهم ترین عامل است و نه با تغییر مقیاس ، بلکه می توان سرعت را به نسبت بیش از  $S$  افزایش داد




# پدیده قفل شدگی

  

# پدیده قفل شدگی

 


راه حل:

 

بهره حلقه معکوس کننده ها کوچکتر  
از واحد نگاه داشته شود

و مهم تر اینکه مقاومت های شانت  $R_p$  و  $R_n$  تا حد ممکن کوچک باشد

# منحنی انتقالی

 


ولتاژ آستانه نقطه ای است که ولتاژ ورودی با ولتاژ خروجی یکسان باشد  
دیگر مشخصه مهم، مقدار مطلق بهره سیگنال کوچک در ولتاژ آستانه است  
در عمل در حدود  $\sqrt{2}$


بهره برای مدارهای با فرکانس بالا حدود ۲ تا ۵۰ است.
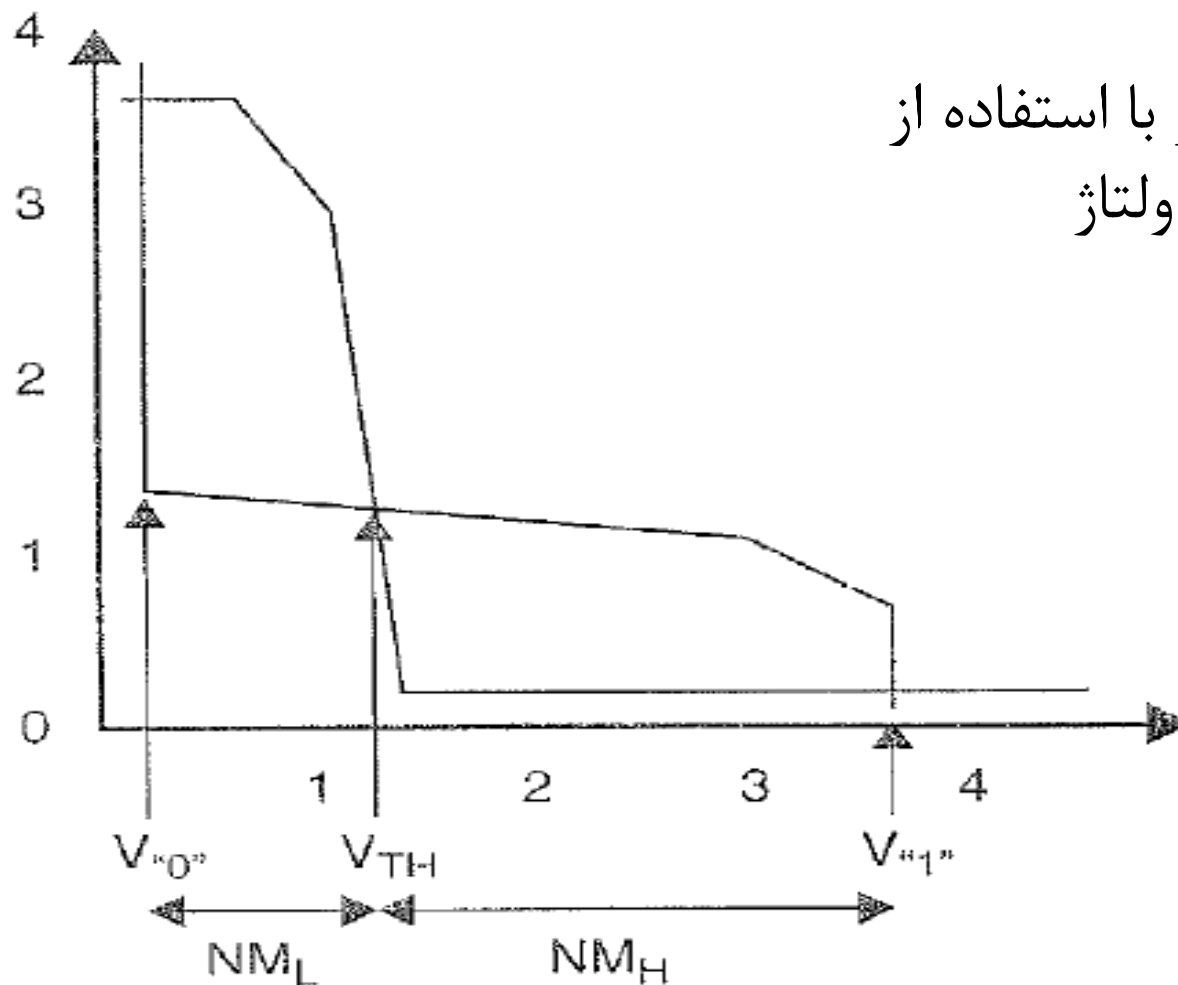
## حاشیه های نویز

تعریف حاشیه نویز با استفاده از  
سطوح منطقی ولتاژ




# تأخير گیت

 
 
# زمان صعود و نزول


زمان صعود (یا نزول) زمانی است که ولتاژ خروجی گیت منطقی از ۱۰٪ تا ۹۰٪ مقدار نهایی خود برسد



معیار بهتر، زمانی است که ورودی گیت از ولتاژ آستانه خود عبور می کند تا زمانی که ولتاژ خروجی به ۷۰٪ مقدار نهایی خود می رسد
 
# پاسخ گذرا


- محاسبه دقیق پاسخ گذرا بسیار پیچیده است
- فرض می شود تمامی خازن ها، فقط بین گره های مدار و زمین هستند
- خازن های تزویج نادیده گرفته می شود
- المان های مداری که باعث شارژ و دشارژ این خازن های پارازیتی می شوند، خود بصورت یک منبع جریان و یا یک مقاومت هستند


 
# پاسخ گذرا

■ ابتدا فرض کنیم المان های مداری که باعث شارژ و دشارژ این خازن های پارازیتی می شوند، بصورت یک منبع جریان هستند:

■ با تغییر این سه عامل می توان سرعت گذار را تغییر داد



$$I = C \frac{dV_C}{dt}$$

$$t_2 - t_1 = \int_{V_{n1}}^{V_{n2}} \frac{C_p dV_n}{I_{ch}(V_n)}$$


$$\Delta t = \frac{C_p \Delta V_n}{I_{ch}}$$

$$t_2 - t_1 = \frac{C_p (V_{n-2} - V_{n-1})}{I_{ch}}$$


 
## پاسخ گذرا

تخمین دیگر: مقدار  $Z_L$  بجای منبع جریان ثابت، با یک مقاومت  $R_L$  تخمین زده می شود



$$I_{ch} = \frac{(V_{DD} - V_n)}{R_L}$$

$$t_2 - t_1 = \int_{V_{n-1}}^{V_{n-2}} \frac{C_p R_L dV_n}{V_{DD} - V_n}$$

$$\Delta t = R_L C_p \ln\left(\frac{V_{DD} - V_{n-1}}{V_{DD} - V_{n-2}}\right)$$

مثال : با فرض اینکه خازن بار  $50 \text{ fF}$ ، مقاومت بار  $4 \text{ K}\Omega$  و در طول زمان نزول، بتوان ترانزیستور را با یک مقاومت  $300$  اهمی تخمین زد، زمان صعود و نزول  $70\%$  را بیابید.


پاسخ: در خلال زمان صعود، ترانزیستور خاموش است و مقاومتی که توسط خازن بار دیده می شود،  $R_L$  خواهد بود که مقدارش  $4 \text{ K}\Omega$  است. بنابراین:

$$t_{+70\%} = (4000 \times 5 \times 10^{-14}) \ln\left(\frac{3.3 - 0}{3.3 - 2.31}\right) = 2 \times 10^{-10} \times 1.20 = 0.24 \text{ ns} \quad (1.15)$$
 
## پاسخ گذرا

در زمان نزول،  $R_L$  موازی با مقاومت معادل ترانزیستور که با  $R_{eq}$  نشان داده می شود. بنابراین مقاومت معادل برابر با ۲۷۹ اهم است.

با فرض اینکه ولتاژ نهایی صفر ولت باشد (در عمل ۰.۲۳ ولت) است، می دانیم که گذر ۷۰٪- زمانی رخ می دهد که  $V_{out}$  به مقدار  $0.99 = 3.3 - 0.7(3.3)$  ولت رسیده باشد. بنابراین



$$\Delta t = R_L C_p \ln\left(\frac{V_{DD} - V_{n-1}}{V_{DD} - V_{n-2}}\right)$$

$$t_{-70\%} = (279 \times 5 \times 10^{-14}) \ln\left(\frac{0 - 3.3}{0 - 0.99}\right) = 1.4 \times 10^{-11} \times 1.20 = 0.017 \text{ ns}$$